
Astuces pour le "malade incurable"

Un peu de culture pour commencer

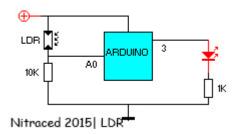Le vrai nom de ce montage est l'interrupteur crépusculaire




Montage électronique



Si on n'avait pas d'Arduino

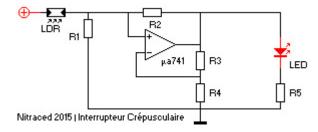
On ferait un montage à Trigger de Shmitt!



Codage du trigger

Pour éviter l'effet **Charlie Chaplin**... essayez de coder le comparateur en faisant deux **if** en s'inspirant de l'image qui suit :

Principe de la détection à Hysterisis

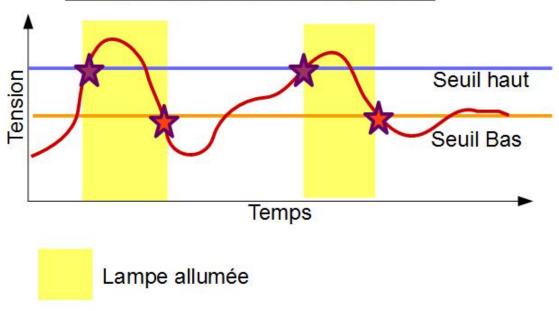

From:

https://wiki.centrale-med.fr/fablab/ - WiKi fablab

Permanent link:

https://wiki.centrale-med.fr/fablab/start:projet:arduino:formation:aide3

Last update: 2015/03/03 20:43

