


Astuces pour le "malade incurable"

Un peu de culture pour commencer

Le vrai nom de ce montage est l'**interrupteur crépusculaire**




Montage électronique

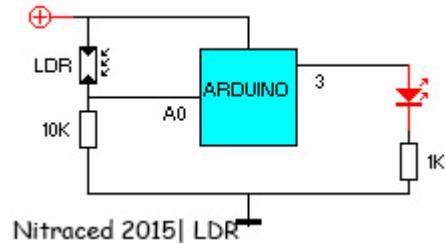

Si on n'avait pas d'Arduino

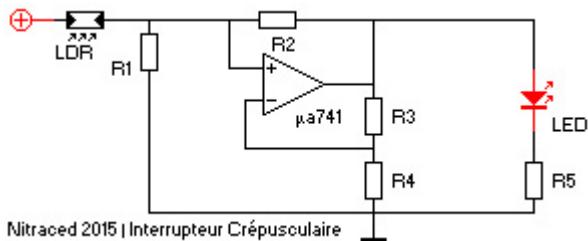
On ferait un montage à **Trigger de Shmitt** !



Codage du trigger

Pour éviter l'effet **Charlie Chaplin**... essayez de coder le comparateur en faisant deux **if** en s'inspirant de l'image qui suit :

Principe de la détection à Hysteresis

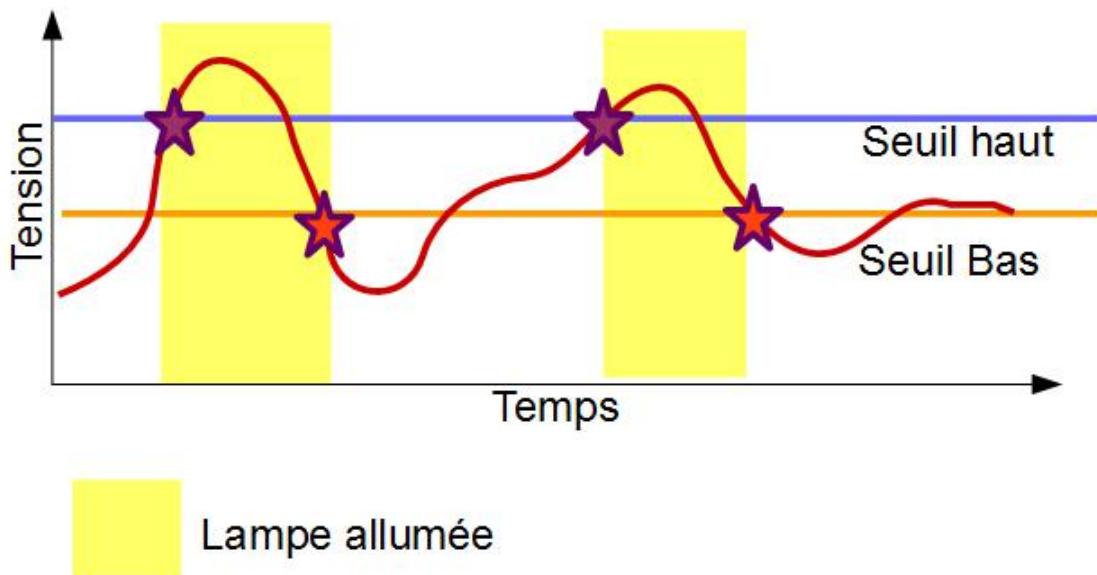

From:
<https://wiki.centrale-med.fr/fablab/> - **WiKi fablab**



Permanent link:
<https://wiki.centrale-med.fr/fablab/start:projet:arduino:formation:aide3>

Last update: **2015/03/03 20:43**