
Astuces pour le "malade incurable"

Un peu de culture pour commencer


Le vrai nom de ce montage est l'**interrupteur crépusculaire**

Montage électronique

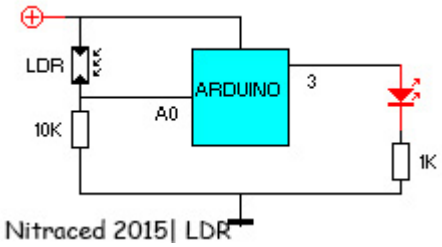


Si on n'avait pas d'Arduino

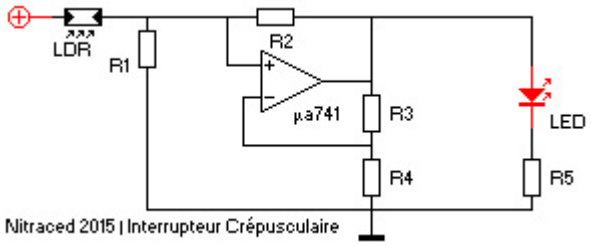On ferait un montage à **Trigger de Shmitt** !



Codage du trigger

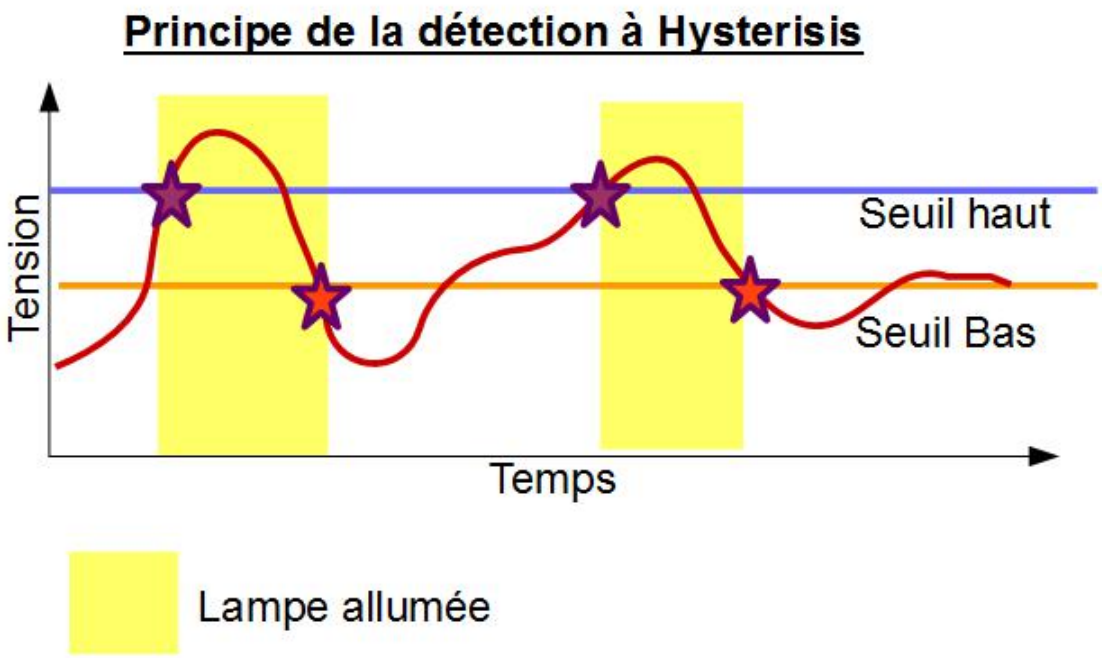Pour éviter l'effet **Charlie Chaplin**... essayez de coder le comparateur en faisant deux **if** en s'inspirant de l'image qui suit :



From:
https://wiki.centrale-med.fr/fablab/ - **WiKi fablab**

Permanent link:
https://wiki.centrale-med.fr/fablab/start:projet:arduino:formation:aide3

Last update: **2015/03/03 20:43**